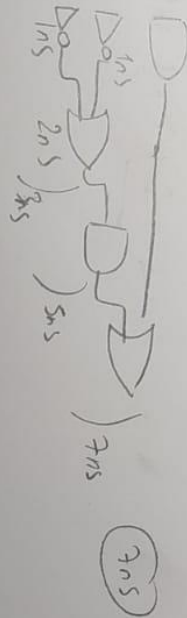



2. Question

a) $Q = (A \cdot B \cdot C) + ((B' + C') \cdot A)$

b)



c)

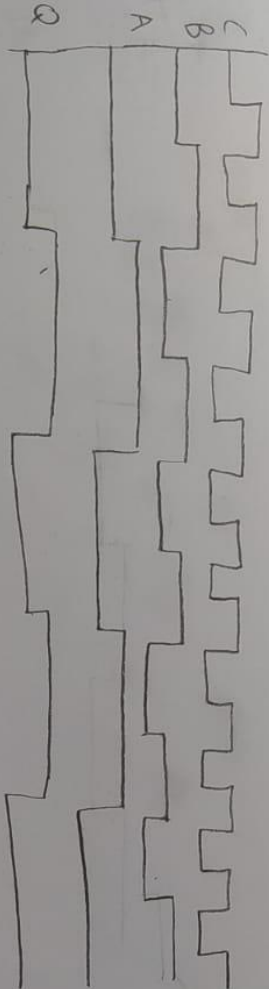

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$Q = A$



Keem Kalinta
2022510127